LAB – 2

NAND 2 INPUT

K.N Sujay 121910402035

Outputs:

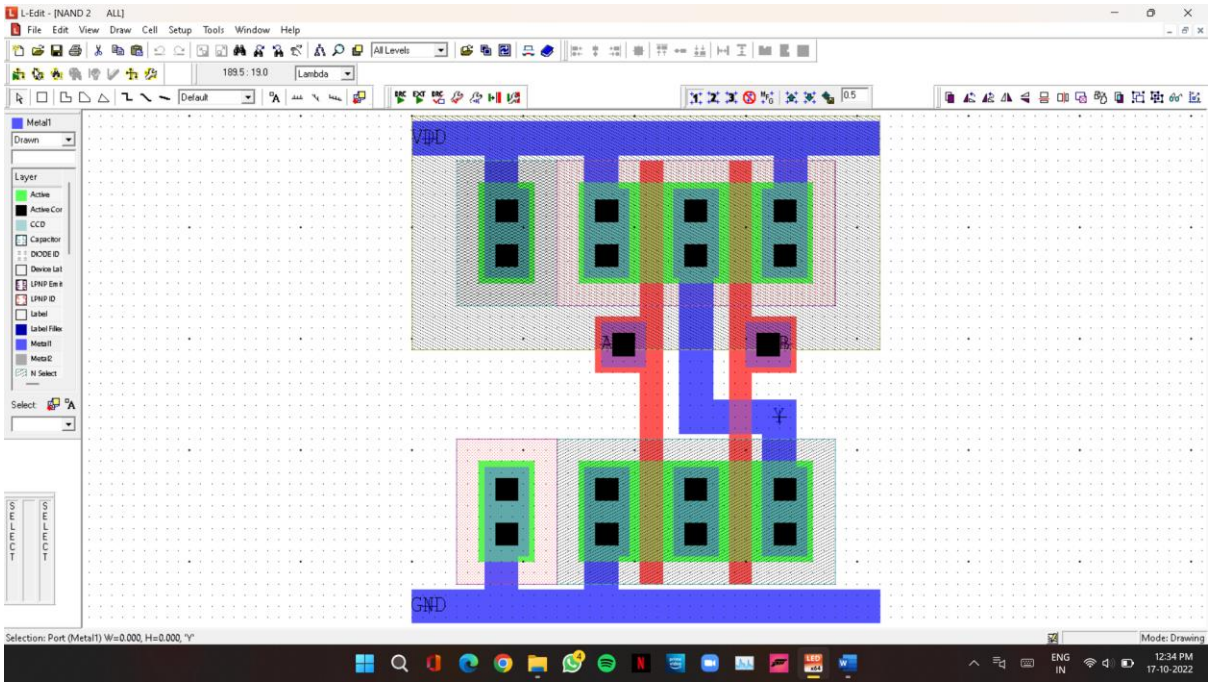

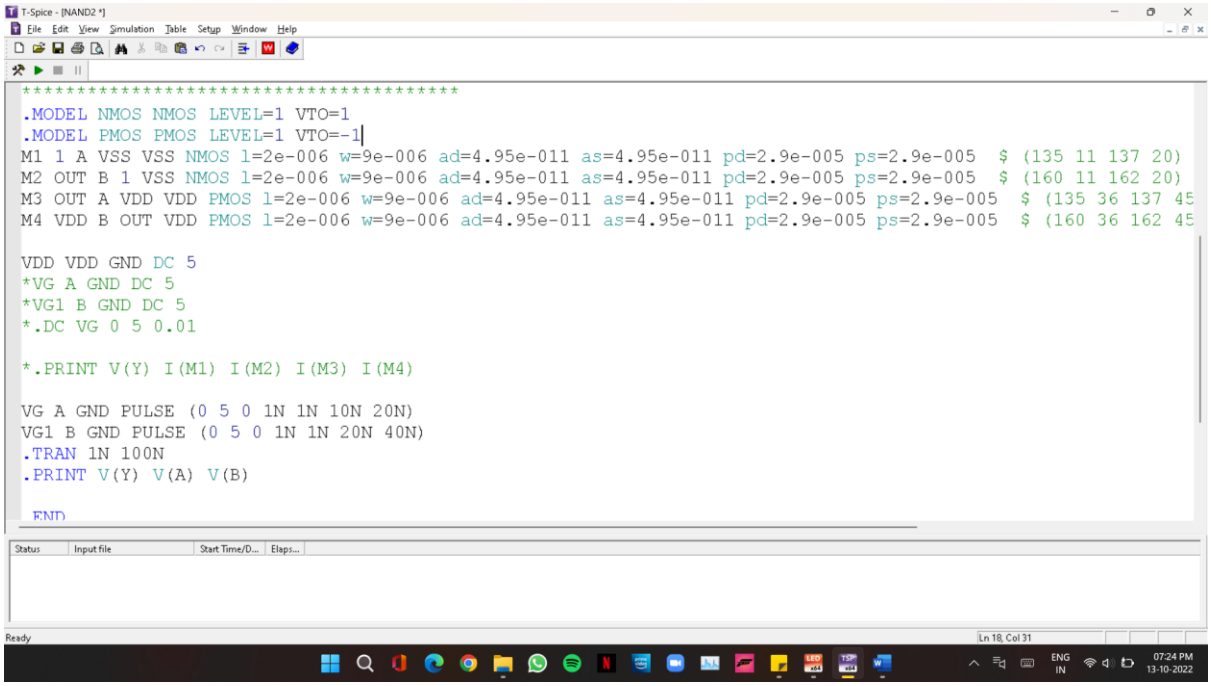

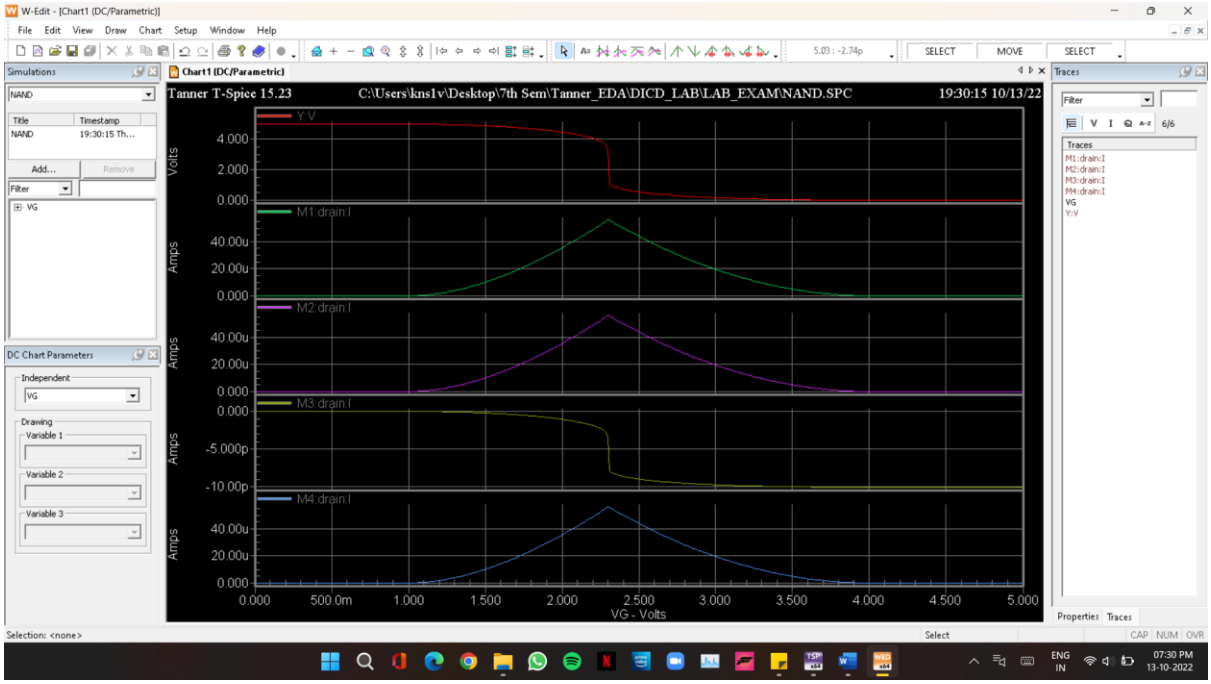
W-Edit - [Chart1 (DC/Parametric)]
Chart1 (DC/Parametric)
Tanner T-Spice 15.23
C:\Users\kns1v\Desktop\7th Sem\Tanner_EDA\DICD_LAB\LAB_EXAM\NAND.SPC
19:30:15 10/13/22
Y:V
M1:drain:I
M2:drain:I
M3:drain:I
M4:drain:I
Volts
Amps
VG - Volts
Simulations
DC Chart Parameters
Traces

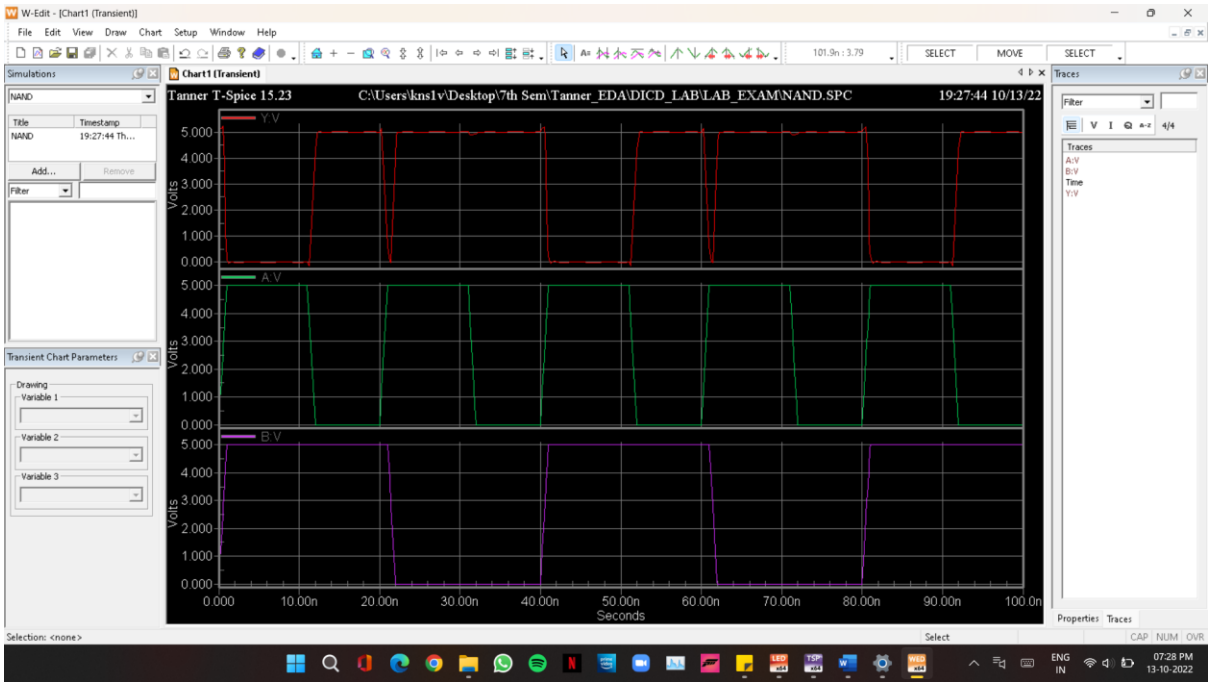
W-Edit - [Chart1 (Transient)]
Chart1 (Transient)
Tanner T-Spice 15.23
C:\Users\kns1v\Desktop\7th Sem\Tanner_EDA\DICD_LAB\LAB_EXAM\NAND.SPC
19:27:44 10/13/22
Y:V
A:V
B:V
Volts
Seconds
Simulations
Transient Chart Parameters
Traces