LAB – 4

NAND 3 INPUT

K.N Sujay 121910402035

Outputs:

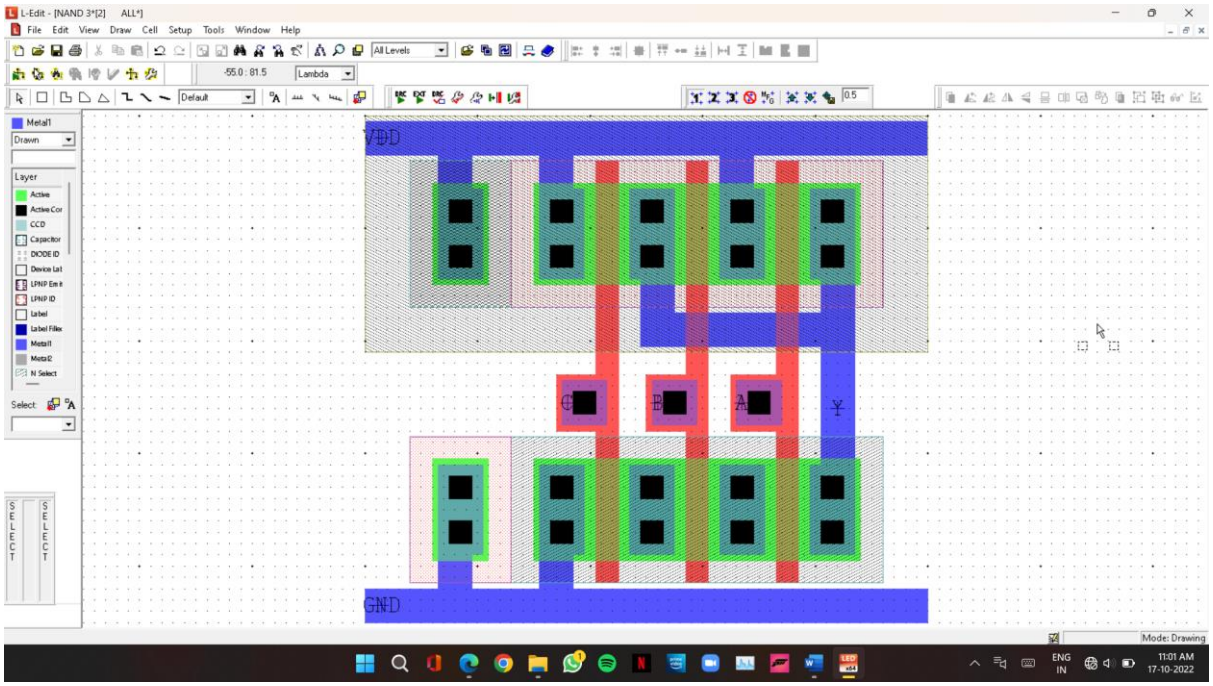

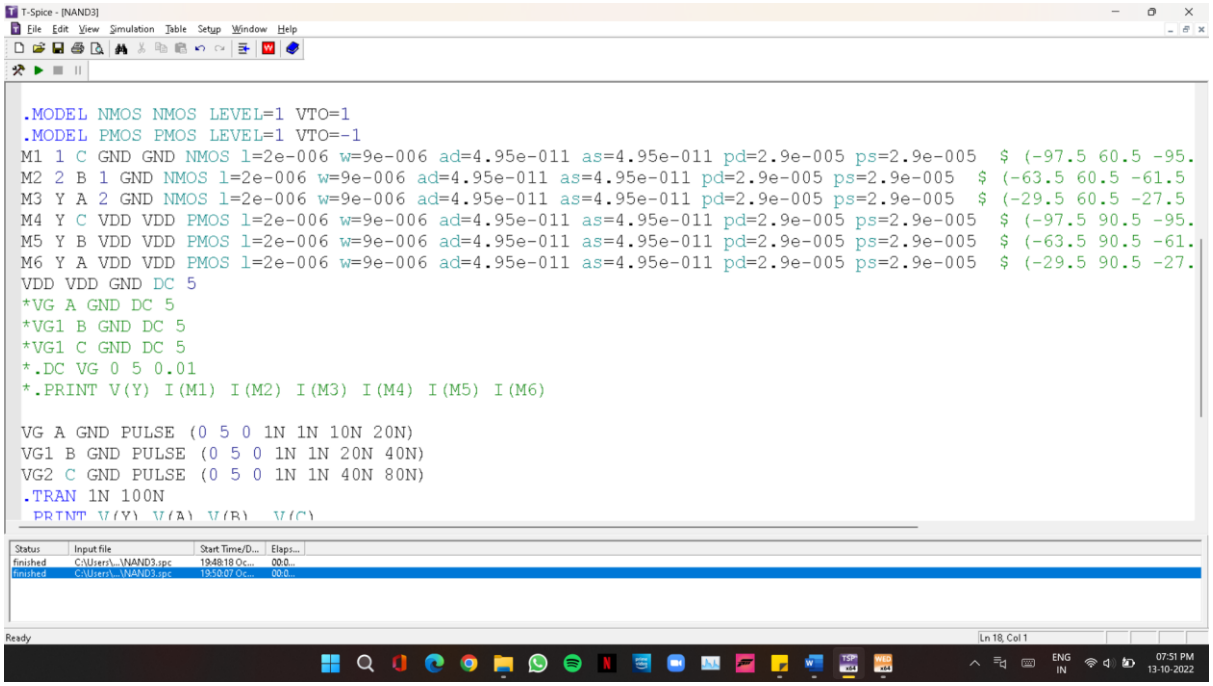

T-Spice - [NAND3]

```
VDD VDD GND DC 5
*VG A GND DC 5
*VG1 B GND DC 5
*VG1 C GND DC 5
*.DC VG 0 5 0.01
*.PRINT V(Y) I(M1) I(M2) I(M3) I(M4) I(M5) I(M6)

VG A GND PULSE (0 5 0 1N 1N 10N 20N)
VG1 B GND PULSE (0 5 0 1N 1N 20N 40N)
VG2 C GND PULSE (0 5 0 1N 1N 40N 80N)
.TRAN 1N 100N
.PRINT V(Y) V(A) V(B)  V(C)
.END
* Top level device count
* M(NMOS)       3
* M(PMOS)       3
* Number of devices: 6
* Number of nodes:   8
```

Status	Input file	Start Time/D...	Elaps...
finished	C:\Users\...\NAND3.spc	19:48:18 Oc...	00:0...
finished	C:\Users\...\NAND3.spc	19:50:07 Oc...	00:0...

Ready

W-Edit - [Chart1 (DC/Parametric)]

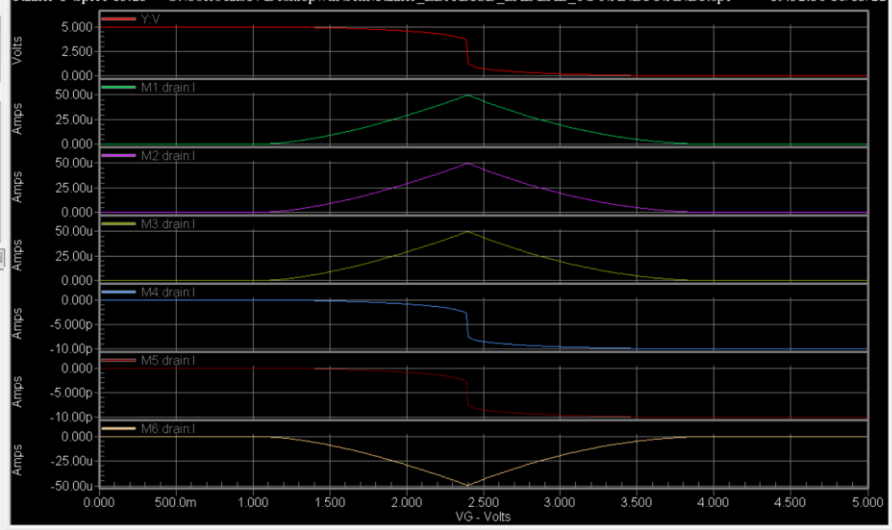

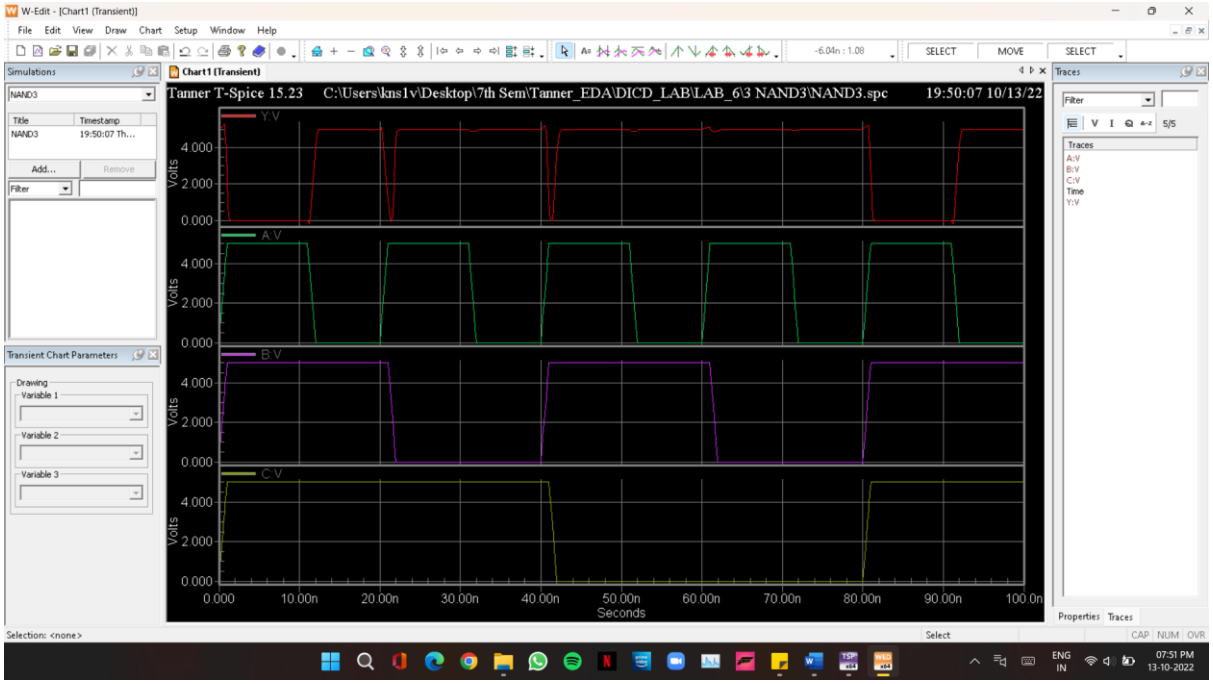
W-Edit - [Chart1 (Transient)]
File Edit View Draw Chart Setup Window Help
SELECT
MOVE
SELECT
Simulations
NAND3
Title
Timestamp
NAND3
19:50:07 Th...
Add...
Remove
Filter
Transient Chart Parameters
Drawing
Variable 1
Variable 2
Variable 3
Chart1 (Transient)
Tanner T-Spice 15.23
C:\Users\kns1v\Desktop\7th Sem\Tanner_EDA\DICD_LAB\LAB_6\3 NAND3\NAND3.spc
19:50:07 10/13/22
Y:V
A:V
B:V
C:V
Volts
4.000
2.000
0.000
0.000
10.00n
20.00n
30.00n
40.00n
50.00n
60.00n
70.00n
80.00n
90.00n
100.0n
Seconds
Traces
Filter
5/5
Traces
A:V
B:V
C:V
Time
Y:V
Properties
Traces
Selection: <none>
Select
CAP
NUM
OVR
ENG
IN
07:51 PM
13-10-2022